

# LABORATÓRIO DE INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

3 - Introdução aos Circuitos Elétricos II


Prof. Felipe Lara

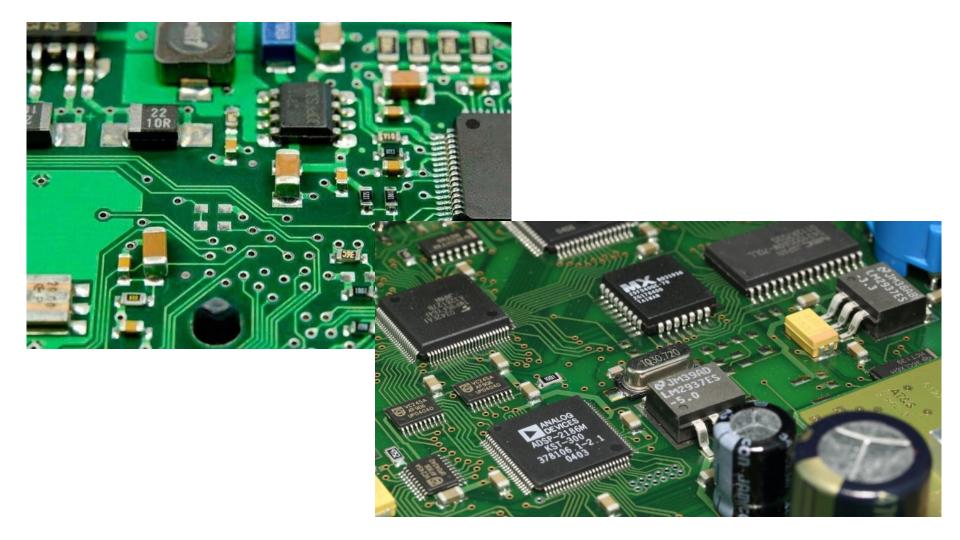


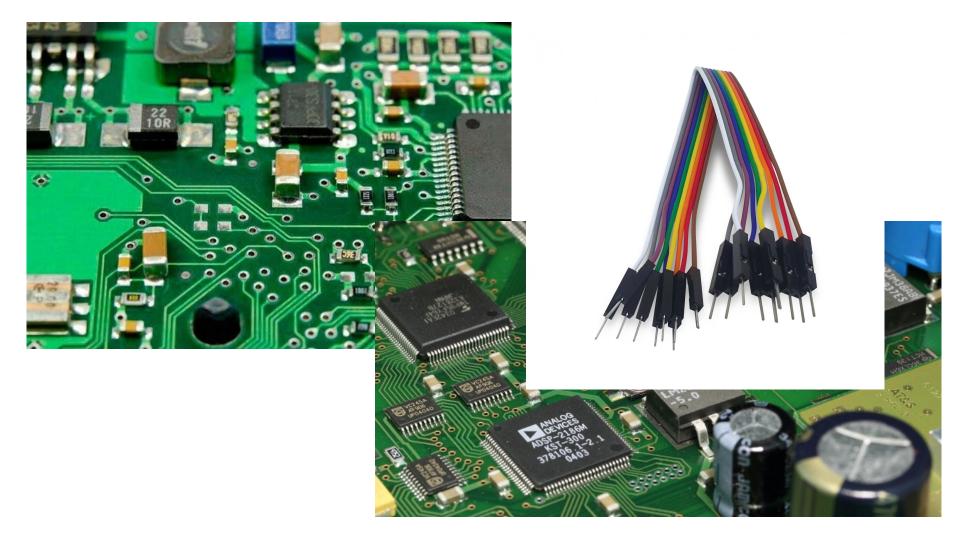








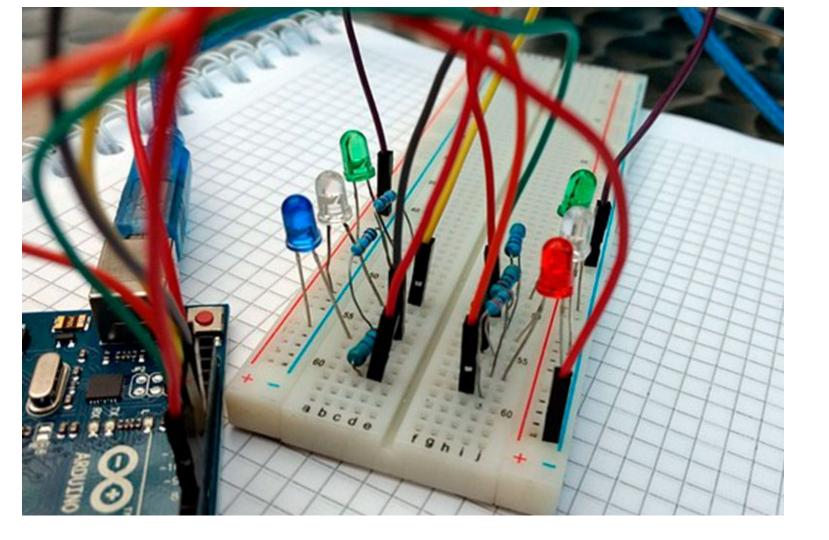


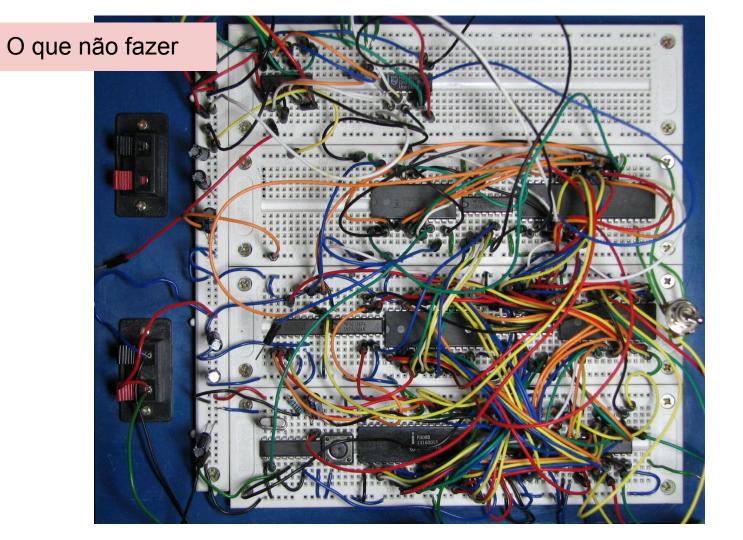


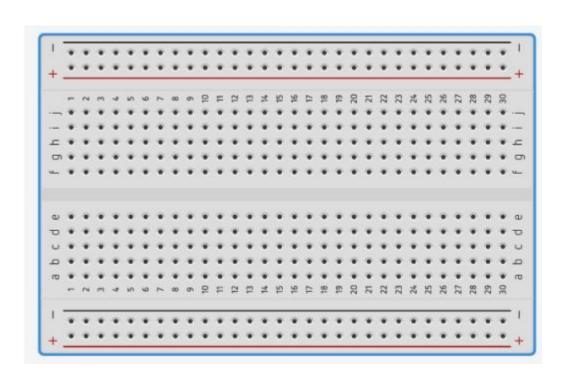

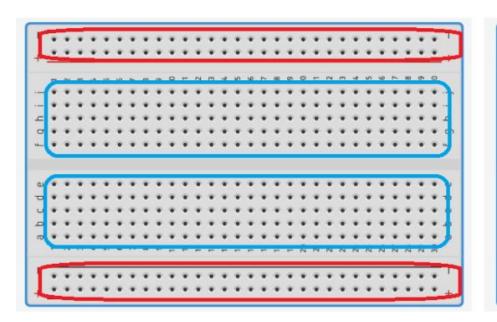


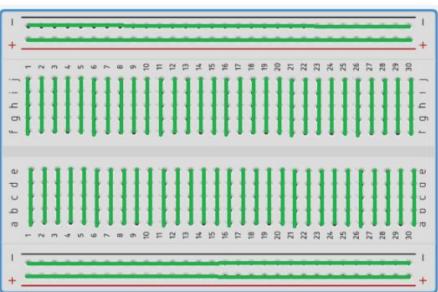

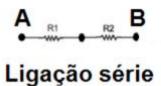

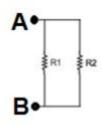

Ligação Paralela

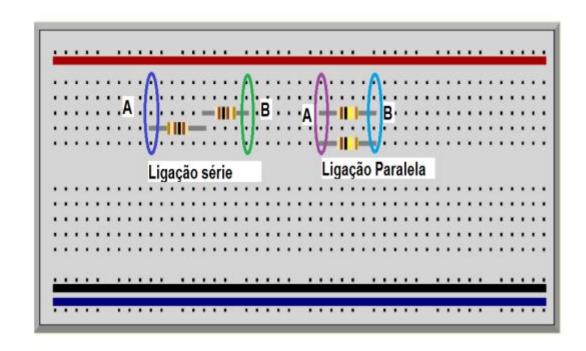

# Componentes básicos do Tinkercad



#### Resistor



O resistor é um componente eletrônico que é responsável por diminuir a tensão em uma determinada região de um circuito eletrônico, limitando, com isso, a corrente elétrica. A unidade de medida do resistor é o ohm  $(\Omega)$ .

#### Potenciômetro



O potenciômetro é um tipo especial de resistor, que possui uma resistência variável, que pode ser ajustada pelo usuário. Possui três terminais. O terminal do meio, denominado terminal 2 ou wiper representa a posição da resistência ajustada pelo usuário e os terminais 1 e 3 os extremos da resistência. Cada resistor possui um valor nominal, que é o máximo de resistência que ele pode oferecer a um circuito.



**Led Comum** 




Led RGB

LED é a sigla em inglês para Diodo Emissor de Luz (Light Emitting Diode). É um tipo especial de diodo que quando energizado emite luminosidade. A cor do LED depende da cor do invólucro (você vê a cor do led com ele desligado) ou do tipo do elemento químico utilizado em sua fabricação (quando o invólucro do led é transparente). É um componente polarizado, possuindo dois terminais: A (ânodo) e K (cátodo), sendo o ânodo positivo e o cátodo, negativo. Nos leds, o terminal do cátodo é geralmente identificado por um corte na lateral do led e pelo terminal mais curto do que o do ânodo.

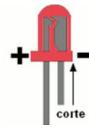Os leds são monocromáticos, ou seja, só emitem uma cor. Mas existem leds bi-colores, possuindo um terminal comum e outros dois terminais, um para cada cor e leds RGB, sigla de Red – Vermelho, Green – Verde e Blue – Azul, possuindo um terminal para cada cor mais o terminal comum. É um led com 3 cores e a combinação da intensidade dessas cores pode produzir diversas outras cores.





#### Interruptor



Slide button



Push button

O interruptor é um componente utilizado para receber uma resposta do usuário. É como o interruptor de luz de uma casa.

Existem alguns tipos de interruptor, como o push button, que fica ativo somente enquanto estiver pressionado. Outro tipo de interruptor é o switch button, que mantém sua posição quando pressionado.

